



1. Elabora el siguiente circuito

Circuitos Electrónicos

